

Rapport cyclique

Règles d'interconnexion des sources

Caractéristique de la diode

Caractéristique du transistor

Deux sources de tension ne peuvent pas être en parallèle. Deux sources de courant ne peuvent pas être en série.

$$\alpha = \frac{\Delta t_f}{T}$$

$$(i = 0, u \geq 0) \text{ ou } (i \geq 0, u = 0)$$

$$(i = 0, u \leq 0) \text{ ou } (i \geq 0, u = 0) \text{ en convention directe}$$