

Exercise 1

$$1/ \quad \underline{D} = \frac{R}{j\omega L + r + \frac{1}{j\omega C} + R} \underline{e}$$

$$(1) \rightarrow \underline{H}_1 = \frac{\underline{D}}{\underline{e}} = \frac{jRC\omega}{1 + j(r+R)\omega - \omega^2 LC}$$

$$2/ \quad \underline{H}_2 = \frac{\underline{e}}{\underline{e}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

$$3/ \quad \underline{H}_1 \times \underline{H}_2 = \frac{\underline{D}}{\underline{e}} \times \frac{\underline{e}}{\underline{e}} = 1$$
$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{jRC\omega}{1 + j(r+R)\omega - LC\omega^2}$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) jRC\omega = 1 + j(r+R)\omega - LC\omega^2$$

$$\rightarrow C\left(r + \cancel{R} - \cancel{R} - \frac{R_2 R_1}{R_1}\right) j\omega + 1 - LC\omega^2 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} 1 - LC\omega^2 = 0 \\ C\left(r + - \frac{R_2 R_1}{R_1}\right) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ r R_1 = R_2 R_1 \end{cases}$$

4/ L'amplitude de e est bornée par la saturation $\rightarrow$ 15V

$$\text{or } e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow \text{amplitude de } 0 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \times 15V$$

5/ C'est d , en sortie du passe-bande

$$\frac{6}{(1)} \rightarrow (1 + j(r+R)C\omega - \omega^2 LC) \underline{d} = (jRC\omega) \underline{e}$$

$$\text{or } (2) \rightarrow \underline{e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{d}$$

$$\hookrightarrow (1 + j(r+R)C\omega - \omega^2 LC) \underline{d} = jRC\omega \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{e}$$

$$\rightarrow \underline{d} + \left(\cancel{RC} + rC - \cancel{RC} - \frac{RR_2}{R_1}C\right) j\omega \underline{d}$$

$$+ LC (j\omega)^2 \underline{d} = 0$$


$$\rightarrow d(t) + \left(rC - \frac{RR_2}{R_1}C\right) \frac{dd}{dt} + LC \frac{d^2 d}{dt^2} = 0$$

→ les oscillations démarrent si le système est instable si :

$$\tau C - \frac{R R_2}{R_1} C < 0$$

$$\Leftrightarrow \tau < \frac{R R_2}{R_1}$$

Exercice 2

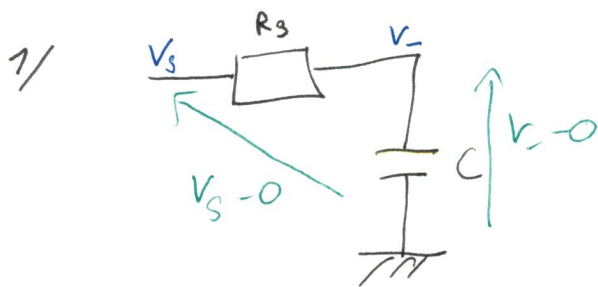

filtre RC série

$$\text{pdt : } \underline{V_-} - 0 = \frac{1/j\omega C}{1/j\omega C + R_3} (\underline{V_s} - 0)$$

$$\Rightarrow \underline{V_-} = \frac{1}{1 + jR_3 C \omega} \underline{V_s}$$

$$\Rightarrow \underline{M_{RC}} = \frac{\underline{V_-}}{\underline{V_s}} = \frac{1}{1 + jR_3 C \omega}$$

$$\underline{V_-} (1 + jR_3 C \omega) = \underline{V_s}$$


$$\underline{V_-} + R_3 C j\omega \underline{V_-} = \underline{V_s}$$

$$\underline{V_-}(t) + R_3 C \frac{d\underline{V_-}}{dt} = \underline{V_s}(t)$$

2/ $\underline{V_-}(t) = \text{SGEH}(t) + \text{SPEASM.}$


$$= \lambda e^{-\frac{t}{R_3 C}} + V_s$$

3/

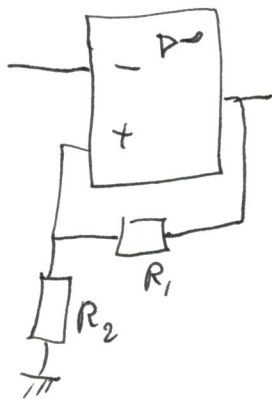


est un C.M.N.

Sa caractéristique est

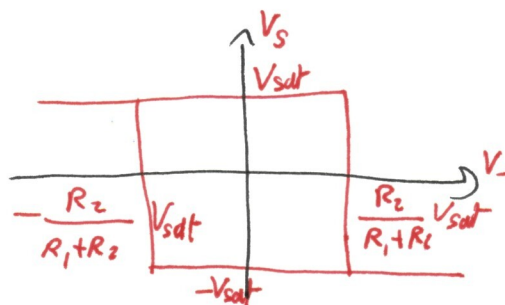

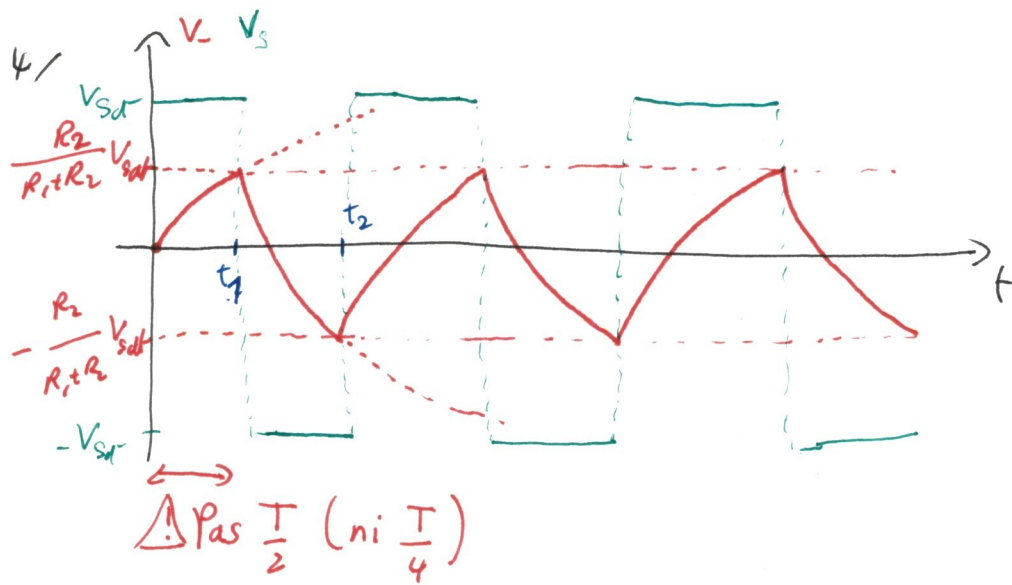! Les noms de R_1 et R_2 sont inversés par rapport au cours.



5/ $T = t_2 - t_1$

entre t_1 et t_2 $V_s = -V_{sat}$

$$V_-(t) = \lambda e^{-t/R_3 C} - V_{sat}$$

or à $t = t_1$, $V_-(t_1) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = \lambda e^{-t_1/R_3 C} - V_{sat} \quad (1)$

et à $t = t_2$ $V_-(t_2) = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = \lambda e^{-t_2/R_3 C} - V_{sat} \quad (2)$

$$\frac{(1) + V_{sat}}{(2) + V_{sat}} : \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cancel{V_{sat}} + \cancel{V_{sat}}}{-\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cancel{V_{sat}} + \cancel{V_{sat}}} = \frac{\lambda e^{-t_1/R_3 C} - \cancel{V_{sat}} + \cancel{V_{sat}}}{\lambda e^{-t_2/R_3 C} - \cancel{V_{sat}} + \cancel{V_{sat}}}$$

$$\frac{\frac{R_2 + R_1 + R_2}{R_1 + R_2}}{\frac{-R_2 + R_1 + R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{e^{-t_1/R_3 C}}{e^{-t_2/R_3 C}} = e^{\frac{t_2 - t_1}{R_3 C}}$$

$$\frac{2R_2 + R_1}{R_1} = e^{\frac{t_2 - t_1}{R_3 C}}$$

$$\rightarrow \ln\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{t_2 - t_1}{R_3 C}$$


$$\rightarrow t_2 - t_1 = R_3 C \ln\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$\text{or } t_2 - t_1 = \frac{T}{2}$$

$$\rightarrow T = 2R_3C \ln\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Exercice 3

1/

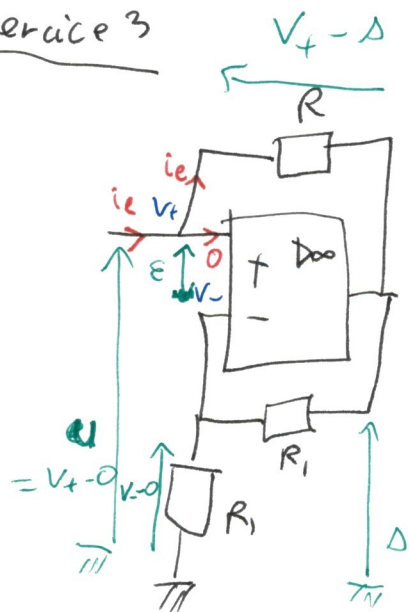

{ ALI idéal
stable $\rightarrow \varepsilon = 0 \rightarrow V_+ = V_-$

$$\text{or } u = V_+ - 0 = V_+$$

$$\rightarrow V_- = u$$

$$\text{pdt: } V_- = \frac{R_1}{R_1 + R} \Delta = \frac{1}{2} \Delta$$

$$\rightarrow \boxed{u = \frac{1}{2} \Delta}$$


2/

$$i_e = \frac{V_+ - \Delta}{R} = \frac{u - \Delta}{R} = \frac{u - 2u}{R} = -\frac{u}{R}$$

$$\rightarrow u = -R i_e$$

$$\rightarrow \boxed{Z_e = \frac{u}{i_e} = -R}$$

3/

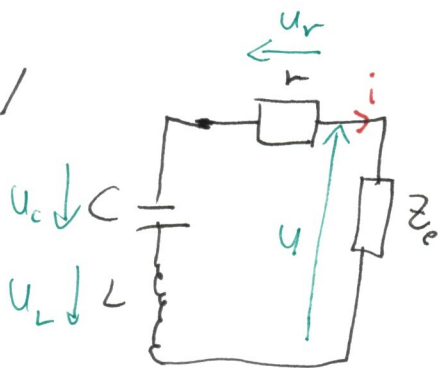

$$\text{Loi des mailles: } u + u_r + u_c + u_L = 0$$

$$\rightarrow Z_e i + r i + u_c + L \frac{di}{dt} = 0$$


$$\rightarrow (Z_e + r) \frac{di}{dt} + \frac{du_c}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} = 0$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{r - R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0}$$

Pour que les oscillations démarrent, le système doit être instable $\rightarrow r - R < 0$
 $\rightarrow r < R$

Exercice 4

1 /

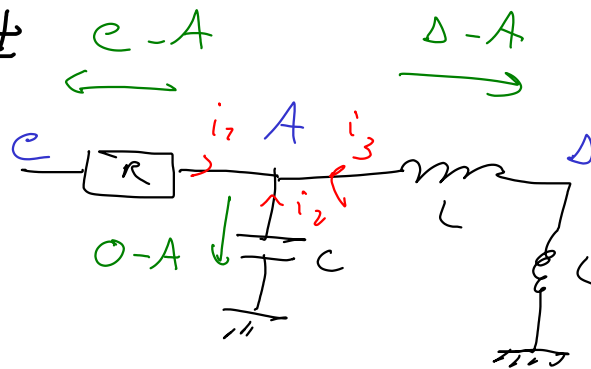

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{E-A}{R} + \frac{O-A}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{D-A}{j\omega L} = 0$$

$$-A \left[\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \right] = \frac{E}{R} + \frac{D}{j\omega L}$$

$$A = \frac{\frac{E}{R} + \frac{D}{j\omega L}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

2 / $\underline{D} = A \frac{j\omega L}{j\omega L + j\omega L} = \underline{\frac{A}{2}}$

$\rightarrow A = 2\underline{D}$

$$2\underline{D} = \frac{\frac{E}{R} + \frac{D}{j\omega L}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

$$\rightarrow \underline{D} \left[2 - \frac{1/j\omega L}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C} \right]$$

$$= \underline{e} \frac{1/R}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

$$\frac{\frac{2}{R} + \frac{2}{j\omega L} + 2j\omega C - \frac{1}{j\omega L}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

$$\underline{H} = \frac{\underline{D}}{\underline{e}} = \frac{1/R}{\frac{2}{R} + 2j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{1}{2 + 2jRC\omega + \frac{R}{j\omega L}}$$

3/ Non-inverting amplifier

$$\underline{H}_2 = \frac{\underline{e}}{\underline{D}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$4/ \underline{D} \left[2 + 2jRC\omega + \frac{R}{j\omega L} \right] = \underline{e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \underline{D}$$

$$\rightarrow 2jRC\omega \underline{D} + \left(2 - 1 - \frac{R_2}{R_1} \right) \underline{D} + \frac{R}{j\omega L} \underline{D} = 0$$

$$\rightarrow \left(\frac{j\omega}{2RC} \right)^2 \underline{D} + \left(\frac{1}{2RC} - \frac{R_2}{2RC R_1} \right) j\omega \underline{D}$$

$$+ \frac{1}{2LC} \underline{D} = 0 \quad (1)$$

$$\rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} + \left(\frac{1}{2RC} - \frac{R_2}{2RC R_1} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{1}{2LC} y(t) = 0$$

Pour que les oscillations démarrent, le système doit être instable $\rightarrow \frac{1}{2RC} - \frac{R_2}{2RC R_1} > 0$

$$\rightarrow 1 < \frac{R_2}{R_1}$$

$$\rightarrow \boxed{R_2 > R_1}$$

$$5 / (1) \rightarrow (j\omega)^2 + \left(\frac{1}{2RC} - \frac{R_2}{2RC R_1} \right) j\omega + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{LC} - \omega^2 + \frac{j\omega}{2RC} \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \right) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{1}{LC} - \omega^2 = 0 \\ 1 - \frac{R_2}{R_1} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \\ \boxed{R_2 = R_1} \end{cases}$$


6/ L'amplitude de e est limitée par la saturation de l'ALI.

Son amplitude est donc V_{sat} .

$$e = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) s$$

$$\rightarrow s = \frac{R_1}{R_1 + R_2} e$$

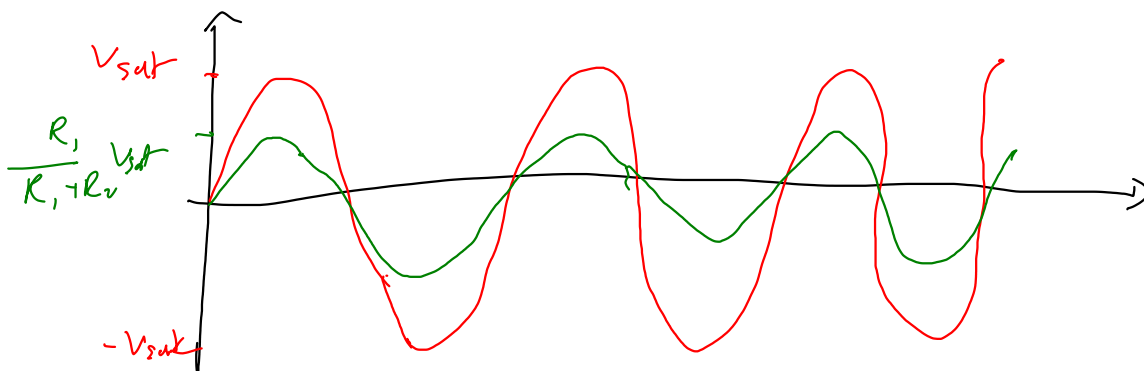$\rightarrow$ L'amplitude de s est $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$



7/ s est la sortie d'un filtre passe-bande donc il contient moins d'harmoniques que e

$\rightarrow s$ est le plus sinusoïdal

8/ cf 6/