

# Conversion de puissance 1

## Puissance électrique en régime sinusoïdal

### Compétences

- ☐ Définir le facteur de puissance, faire le lien avec la représentation des tensions et des courants sur un diagramme de Fresnel.
- ☐ Citer et exploiter la relation  $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$ .
- ☐ Citer et exploiter les relations :  $P = \text{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$  et  $P = \text{Re}(\underline{Y}) U_{\text{eff}}^2$ .
- ☐ Justifier qu'un dipôle purement réactif n'absorbe aucune puissance en moyenne.
- ☐ Expliquer l'intérêt du transport de l'énergie électrique à haute tension afin de réduire les pertes en ligne.
- ☐ Expliquer l'avantage d'un facteur de puissance élevé.

### Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Définir la valeur moyenne et la valeur efficace. Déterminer la valeur moyenne et la valeur efficace de  $S \cos(\omega t + \varphi)$ .
- ☐ Déterminer en régime périodique la puissance moyenne reçue par un condensateur, une bobine et un résistor.
- ☐ Démontrer l'expression de la puissance perdue lors du transport du courant (pertes en ligne) et expliquer comment les réduire.
- ☐ En régime sinusoïdal, exprimer la puissance reçue par un dipôle d'impédance  $Z$  en fonction de du facteur de puissance, puis de l'impédance et enfin de l'admittance.

### Entraînements

- ☐ [19.1](#)    ☐ [19.2](#)    ☐ [19.3](#)    ☐ [19.4](#)    ☐ [19.5](#)    ☐ [19.6](#)    ☐ [19.7](#)    ☐ [19.8](#)    ☐ [19.9](#)    ☐ [19.10](#)
- ☐ [19.11](#)

### Exercices

- ☐ [Exercice 1](#)    ☐ [Exercice 2](#)    ☐ [Exercice 3](#)    ☐ [Exercice 4](#)    ☐ [Exercice 5](#)    ☐ [Exercice 6](#)

# Résumé du cours

## 1. Distinguer les grandeurs

### 1.1. Grandeur instantanée

La grandeur instantanée est la valeur d'une grandeur à un instant en particulier.

#### Exemple 1

$u(t), i(t)$

### 1.2. Différents régimes

Il existe différents régimes :


- le régime permanent dans lequel les grandeurs instantanées sont constantes
- le régime sinusoïdal
- le régime périodique dans lequel les grandeurs sont des fonctions périodiques du temps et dont le régime sinusoïdal est un cas particulier. Dans le régime périodique, tout signal peut être décomposé en série de Fourier, c'est-à-dire comme une somme de signaux sinusoïdaux.
- le régime transitoire

### 1.3. Amplitude

L'amplitude pic à pic est la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse.

L'amplitude est la moitié de l'amplitude pic à pic.
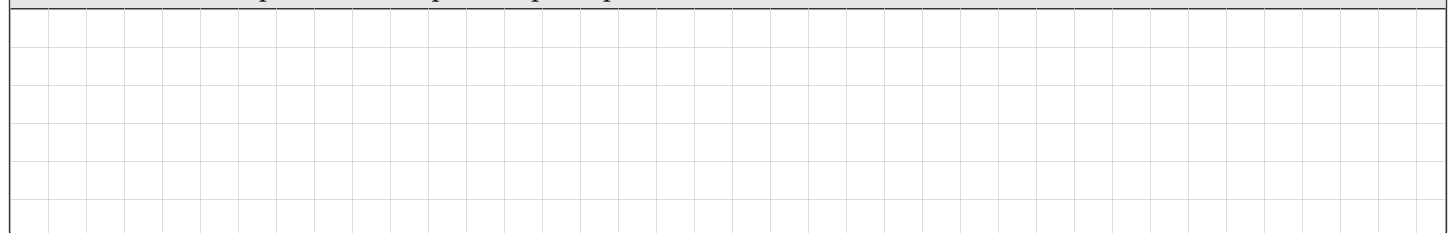
#### Schéma 1 – Amplitude et amplitude pic à pic



### 1.4. Valeur moyenne

La valeur moyenne est définie pour les signaux périodiques. La valeur moyenne est la valeur autour de laquelle évolue le signal.

#### Point clé 1 – Valeur moyenne




*Hypothèse :  $s$  est périodique*

$$\langle s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

avec  $T$  la période (s).

#### Schéma 2 – Valeur moyenne

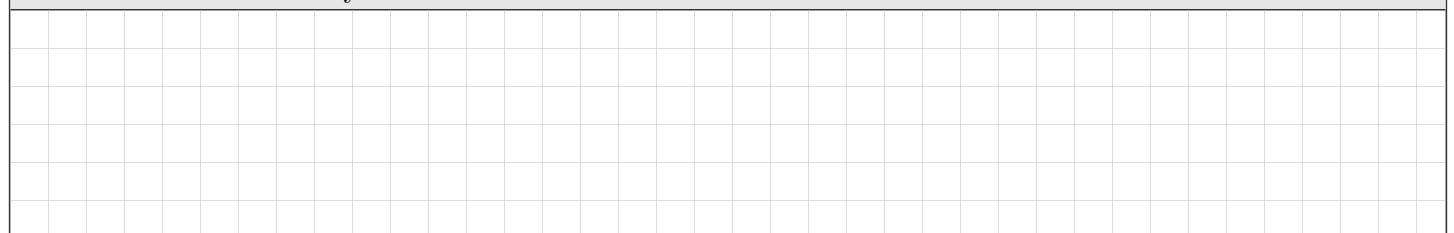

## Point clé 2 – Valeur moyenne d'un signal sinusoïdal



Hypothèse :  $s$  est sinusoïdal

$$\langle S \cos(\omega t + \varphi) \rangle = 0$$

avec  $T$  la période (s) ;  $S$  l'amplitude (sans unité) ;  $\omega$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\varphi$  le déphasage  $\varphi_u - \varphi_i$  entre la tension et le courant (rad).

### 1.5. Valeur efficace

## Point clé 3 – Valeur efficace



Hypothèse :  $s$  est périodique

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}$$

avec  $S_{\text{eff}}$  la valeur efficace (sans unité).

La valeur efficace de la tension délivrée aux foyers par Enedis est 230 V.

En électricité, la valeur efficace d'une tension est la tension continue qui, si elle était appliquée aux bornes d'un résistor, y dissiperait la même puissance par effet Joule.

### Application 1



Calculer la résistance d'un radiateur de 1 kW.

En électricité, la valeur efficace d'un courant est le courant continu qui, s'il était appliqué aux bornes d'un résistor, y dissiperait la même puissance par effet Joule.

### Application 2



Calculer le courant qui circule dans un radiateur de 1 kW.

## Point clé 4 – Valeur efficace d'un signal sinusoïdal



Hypothèse :  $s$  est sinusoïdal, de valeur moyenne nulle

$$S_{\text{eff}} = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

avec  $S$  l'amplitude (sans unité) ;  $S_{\text{eff}}$  la valeur efficace (sans unité).

### Application 3



Calculer l'amplitude de la tension délivrée aux foyers par Enedis.

## 2. Puissance reçue par un dipôle

La puissance instantanée reçue par un dipôle est  $p(t) = u(t)i(t)$  en convention récepteur.

## 2.1. Puissance moyenne reçue par un dipôle purement réactif

### Point clé 5 – Puissance moyenne reçue par un condensateur

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour un condensateur

$$\langle p_C \rangle = 0$$

avec  $p_C$  la puissance instantanée reçue par un condensateur (W).

### Point clé 6 – Puissance moyenne reçue par une bobine

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour une bobine

$$\langle p_L \rangle = 0$$

avec  $p_L$  la puissance instantanée reçue par une bobine (W).

## 2.2. Puissance moyenne reçue par un dipôle purement résistif

### Point clé 7 – Puissance moyenne reçue par un résistor

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour un résistor

$$\langle p_R \rangle = RI_{\text{eff}}^2 = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$$

avec  $p_R$  la puissance instantanée reçue par un résistor (W) ;  $U_{\text{eff}}$  la valeur efficace de la tension (V) ;  $R$  la résistance ( $\Omega$ ) ;  $I_{\text{eff}}$  la valeur efficace du courant (A).

### Application 4

Calculer la résistance de la lampe halogène (assimilée à un résistor) en photo



## 3. Puissance en régime sinusoïdal

En électricité, on appelle régime sinusoïdal le régime dans lequel les tensions et les courants sont des fonctions sinusoïdales (sans valeurs moyennes) du temps :  $u(t) = U \cos(\omega t + \varphi_u)$  et  $i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_i)$ . La puissance  $p(t) = u(t)i(t)$  peut comporter une valeur moyenne non nulle.

### 3.1. Notations complexes

Aux grandeurs sinusoïdales, on peut associer des grandeurs complexes permettant de faciliter les calculs. À  $s(t) = S \cos(\omega t + \varphi)$ , on associe  $\underline{s}(t) = S e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{S} e^{j\omega t}$ . La grandeur  $\underline{S} = S e^{j\varphi}$  est appelée amplitude complexe.

### Schéma 3 – Diagramme de Fresnel

Pour passer d'une grandeur complexe  $\underline{s}$  à une grandeur  $s$ , on prend la partie réelle :  $s = \text{Re}(\underline{s})$ .

### 3.2. Grandeurs caractéristiques d'un dipôle

L'impédance est  $\underline{Z} = \frac{U}{I}$ .

La résistance  $R$  est la partie réelle de l'impédance.

La réactance  $X$  est la partie imaginaire de l'impédance.

L'admittance  $\underline{Y}$  est l'inverse de l'impédance. L'admittance se mesure en siemens.

#### Application 5

Donner l'impédance et exprimer la résistance, la réactance et l'admittance pour un résistor, un condensateur et une bobine. Les réponses seront représentées sous la forme d'un tableau.

Un dipôle dont la réactance est positive est dit inductif. Un dipôle dont la réactance est négative est dit capacitif.

Un dipôle de résistance nulle est dit purement réactif.

### Schéma 4 – Diagramme de Fresnel pour un dipôle inductif et un dipôle capacitif

### 3.3. Puissance moyenne reçue par un dipôle

#### Point clé 8 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

avec  $U_{\text{eff}}$  la valeur efficace de la tension (V) ;  $I_{\text{eff}}$  la valeur efficace du courant (A) ;  $\varphi$  le déphasage  $\varphi_u - \varphi_i$  entre la tension et le courant (rad) ;  $\cos(\varphi)$  le facteur de puissance (sans unité) ;  $\underline{Z}$  l'impédance ( $\Omega$ ) ;  $P$  la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

#### Application 6

Une habitation qu'on modélise par une impédance  $\underline{Z}$  est alimentée via des câbles de résistance  $r$  par une source de tension. Exprimer le courant en fonction de la valeur efficace  $U_{\text{eff}}$  aux bornes de l'habitation, de la puissance qu'elle consomme et de son facteur de puissance. En déduire la puissance moyenne perdue par effet Joule dans les câbles.

Afin de limiter les pertes par effet Joule lors du transport, on utilise une tension aussi élevée que possible.

### Exemple 2

Le réseau Très Haute Tension qui transporte le courant sur de longues distances a une tension de 400 kV.

### Application 7

Par combien divise-t-on les pertes par effet Joule dans les câbles en utilisant une tension de 20 kV (ligne moyenne tension) plutôt que de 230 V ?

Le facteur de puissance a aussi un effet important car pour une même puissance et une même tension, le courant sera d'autant plus grand que le facteur de puissance est petit, ce qui entraîne des pertes par effet Joule. Les fabricants cherchent à rapprocher le facteur de puissance de 1.

La vidéo du lien ci-dessous debunk un boîtier censé améliorer le facteur de puissance dans les habitations.



<https://www.youtube.com/watch?v=1FLWy4XPBg0>

### Point clé 9 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = \operatorname{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$$

avec  $\underline{Z}$  l'impédance ( $\Omega$ ) ;  $I_{\text{eff}}$  la valeur efficace du courant (A) ;  $P$  la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

### Application 8

On modélise un appareil électroménager de 2100 W par une impédance  $Z = 20 \Omega + 10 \Omega j$ . Calculer le courant efficace le traversant.

### Point clé 10 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = \operatorname{Re}(\underline{Y}) U_{\text{eff}}^2$$

avec  $\underline{Y}$  l'admittance (S) ;  $U_{\text{eff}}$  la valeur efficace de la tension (V) ;  $P$  la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

### Application 9

On modélise un appareil électroménager par une impédance  $Z = 20 \Omega + 10 \Omega j$ . Calculer son admittance puis la puissance moyenne qu'il reçoit.

# Exercices

## 1. Séchoir électrique ★

Le circuit d'alimentation d'un séchoir électrique est composé d'une résistance  $R$  branchée en parallèle avec une branche comprenant une bobine d'inductance  $L$  et d'une résistance  $r$ . Le circuit est alimenté avec le secteur (230 V efficace, 50 Hz). Le séchoir admet 3 modes de fonctionnement : mode froid F, mode I et mode II. On donne le tableau suivant :

| Mode                                                 | F           | I           | II                       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| Puissance moyenne absorbée (W)                       | 520         | 2800        | 10 000                   |
| Déphasage de la tension par rapport au courant total | $\varphi_F$ | $\varphi_I$ | $\varphi_{II} = 5^\circ$ |
| $R$                                                  | $\infty$    | $R_I$       | $R_{II}$                 |

1/ Faire le schéma du montage.

2/ Tracer les chronogrammes de  $u(t)$  et  $i(t)$  pour les trois modes de fonctionnement,  $i(t)$  représentant le courant total.

3/ Déterminer  $R_I$  et  $R_{II}$ , et les calculer numériquement.

4/ En utilisant le mode F, montrer que  $(L\omega)^2 + r^2 = 102r$ .

5/ Montrer que  $\tan \varphi = \frac{L\omega R}{Rr + r^2 + L^2\omega^2}$ .

6/ Calculer  $\varphi_F$  puis  $\varphi_I$ .

## 2. Relèvement du facteur de puissance ★★

Une installation industrielle comporte en parallèle deux machines assimilées à des impédances inductives qui consomment respectivement les puissances  $P_1 = 2000$  W avec un facteur de puissance  $\cos \varphi_1 = 0,6$  et  $P_2 = 3000$  W avec un facteur de puissance  $\cos \varphi_2 = 0,7$ , en parallèle desquelles sont branchées des lampes consommant au total une puissance  $P_L = 2000$  W. Les lampes sont assimilées à des résistances.

La tension aux bornes de l'installation est sinusoïdale de fréquence  $f = 50$  Hz et sa valeur efficace est  $U_{\text{eff}} = 230$  V.

1/ Calculer le facteur de puissance et la valeur efficace du courant consommé par l'installation complète et commenter le résultat.


2/ Pour réduire les pertes en lignes, on ajoute un condensateur à l'installation. Doit-on l'ajouter en parallèle ou en série ?

3/ Calculer la valeur du condensateur pour ramener le facteur de puissance à 1.
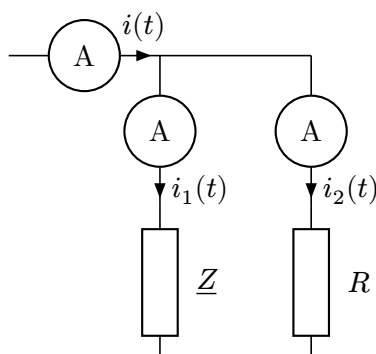
## 3. Méthode des trois ampèremètres

On considère le montage ci-dessous qui utilise une résistance étalon  $R$  connue pour déterminer expérimentalement le facteur de puissance d'une impédance  $Z$ .

Les grandeurs  $i(t)$ ,  $i_1(t)$  et  $i_2(t)$  sont sinusoïdales de valeurs efficaces respectives  $I$ ,  $I_1$  et  $I_2$ .



1/ Exprimer le facteur de puissance  $\cos \varphi_1$  du dipôle  $Z$  en fonction de  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I$ .

Un abonné d'EDF dispose d'un radiateur électrique qui est parcouru par 12 A efficace quand il est branché seul et d'un moteur qui est parcouru par 40 A efficace dans les mêmes conditions. Lorsqu'il branche les deux, le courant efficace total est 40 A.

2/ Calculer le facteur de puissance du moteur.

#### 4. 🧐 Compensateur de puissance réactive ★

*Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.*

En France, le réseau électrique a une tension efficace de 230 V et une fréquence de 50 Hz. En Corée du Sud, la tension efficace est de 220 V et la fréquence de 60 Hz.

Un appareil modélisé par une bobine réelle consomme 2000 W et a un facteur de puissance de  $8.0 \cdot 10^{-1}$  en France.

**Quelle puissance consommera l'appareil en Corée du Sud si on le branche directement sur le réseau coréen ? Quel sera son facteur de puissance ?**

#### 5. 😊 J'explique à mon chien : Transport de l'électricité en haute tension

*Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !*

**Pourquoi l'électricité est-elle transportée en haute tension sur de longues distances ?**

#### 6. 💻 Computing effective values

With the help of Python, calculate the effective (RMS) values of the following periodic signals.

The function `quad` from the `scipy.integrate` module may be useful for performing the necessary integrations. It takes as arguments a function, a lower bound, and an upper bound, and returns the value of the integral over that interval.

1/  $s_1(t) = 10 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{2})$ . Compare your result with the known formula for a sinusoidal signal.

2/  $s_2(t) = \cos^2(\pi t)$ . Compare your result with the known formula for a sinusoidal signal.

3/ A triangular wave centered around zero with a peak value of 5 V and a period of 2 ms.