

SIGNAUX 3	1	SIGNAUX 3	2
Conditions de continuité pour un condensateur		Conditions de continuité pour une bobine	
SIGNAUX 3	3	SIGNAUX 3	4
Temps caractéristique d'un circuit du premier ordre		Forme des solutions de $\frac{dy}{dt} + \frac{1}{\tau}y = f(t)$	

L'intensité traversant une bobine est continue : sa discontinuité demanderait une puissance $p = ui = Li \frac{di}{dt}$ infinie.

La tension aux bornes d'un condensateur est continue : sa discontinuité demanderait une puissance $p = ui = uC \frac{du}{dt}$ infinie.

$$y(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + \text{solution particulière}$$

$$\tau = RC \text{ pour un circuit } RC, \tau = \frac{L}{R} \text{ pour un circuit } RL.$$