

CONVERSION 4	1	CONVERSION 4	2
Rapport cyclique		Règles d'interconnexion des sources	
CONVERSION 4	3	CONVERSION 4	4
Caractéristique de la diode		Caractéristique du transistor	

Deux sources de tension ne peuvent pas être en parallèle. Deux sources de courant ne peuvent pas être en série.

$$\alpha = \frac{\Delta t_f}{T}$$

$$(i = 0, u \geq 0) \text{ ou } (i \geq 0, u = 0)$$

$$(i = 0, u \leq 0) \text{ ou } (i \geq 0, u = 0) \text{ en convention directe}$$